
カメラユニットの配線図（手配線用）

ESP32 ボードを上から見た図。線は基板の裏で配線してよい

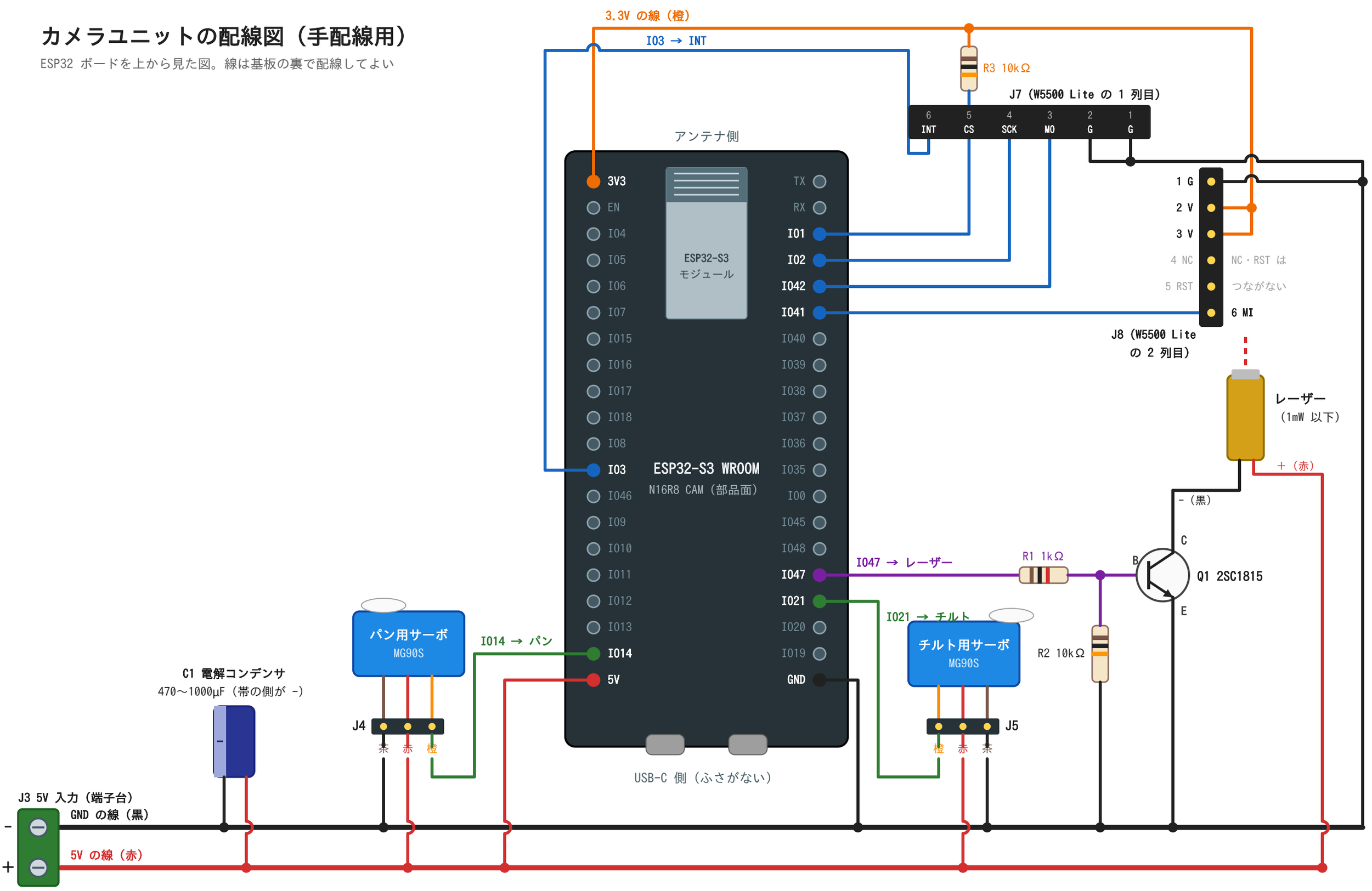


↑ AC アダプター（5V 2A 以上）か PoE スプリッターの 5V をつなぐ

線の色

- 5V
- 3.3V
- レーザーの信号
- GND
- サーボの信号
- 有線 LAN の信号
- ● つながっている所
- 交差しているだけ（つながない）

2SC1815 の足

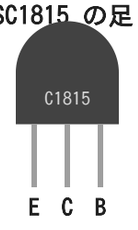

文字の書いてある平らな面を
手前に、足を下にして見たとき
左から E・C・B

E＝GND、C＝レーザーの －、
B＝R1 と R2

注意

J7・J8 は実物では 2 列が並んでいます（図は見やすく離して描いた）。
W5500 Lite は 3.3V 専用。5V をつながないこと。
灰色のピンには何もつなぎません。
レーザーの＋は定格に合わせて 5V か 3.3V へ（3V 用なら 3.3V）。
サーボの電源をボードの 3V3 や USB-C から取らないこと。
書き込み（USB）のときは 5V 入力を外す。